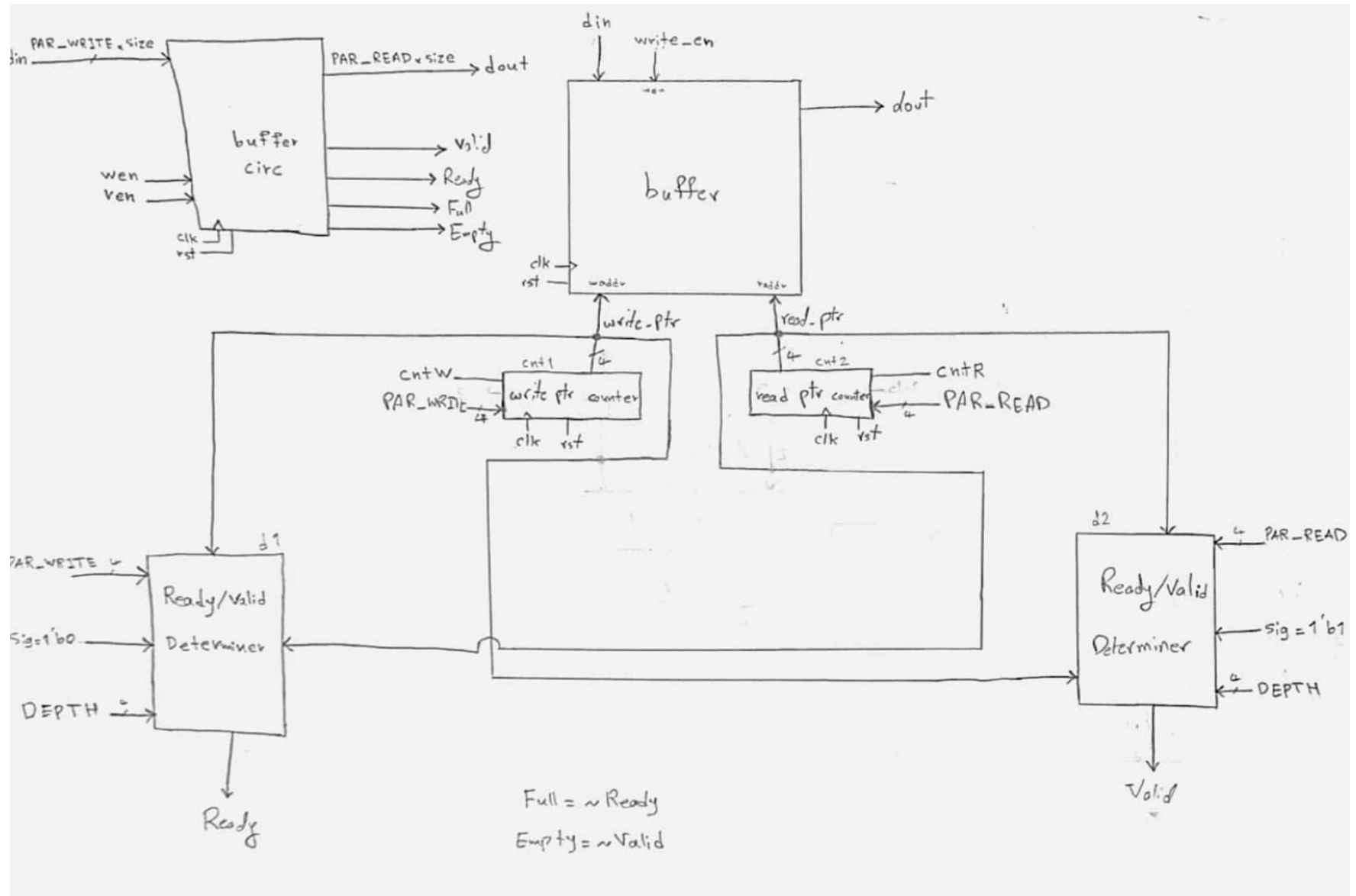


# CAD CA2-Phase2 Report

Soroush Esfahanian 810101376


Kasra Kashani 810101490
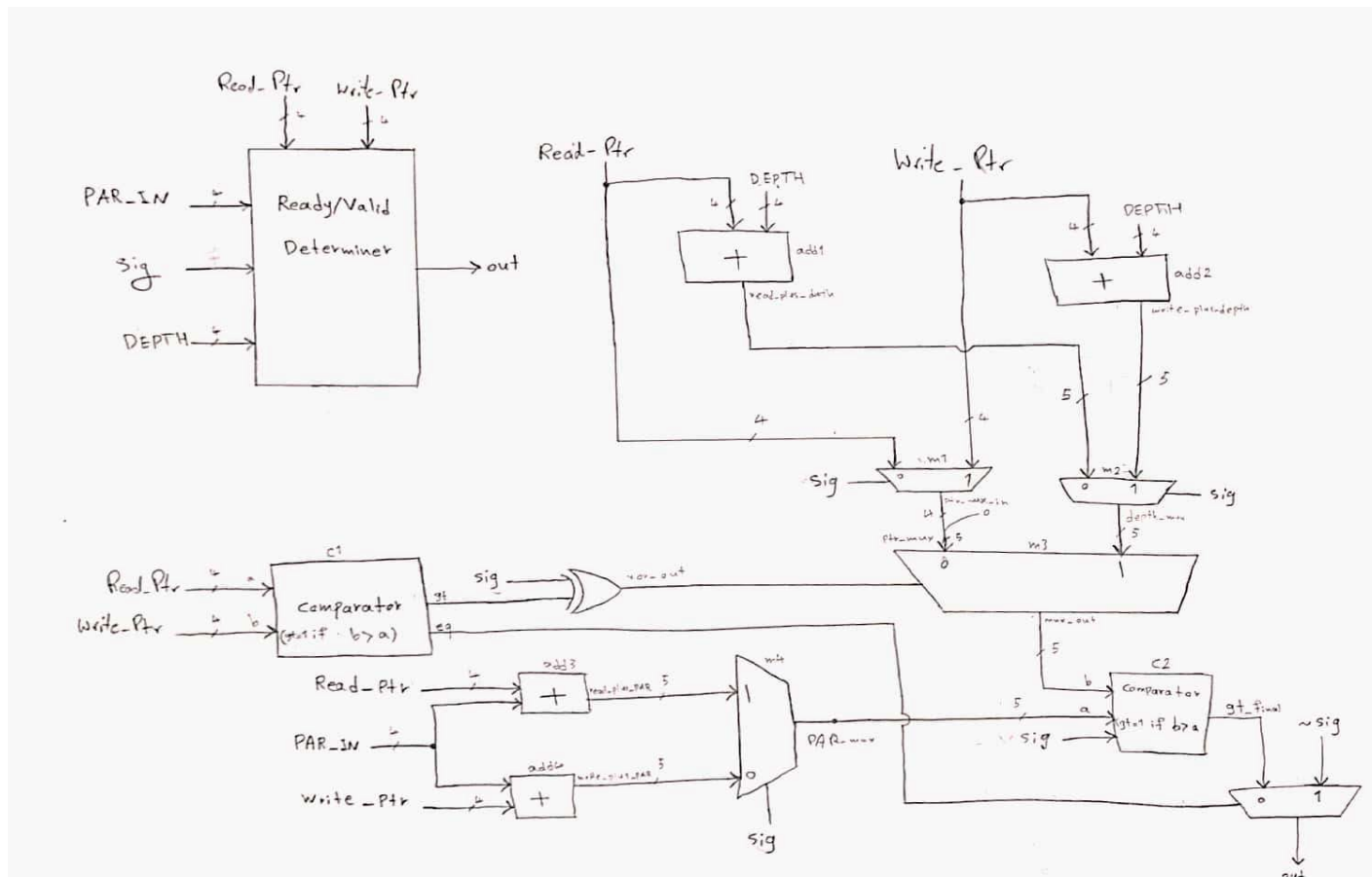
## اجزای مسیر داده:




شکل بالا نماینگر مسیر داده کلی برای بافر حلقوی است. برای بافر حلقوی، ابتدا یک نمونه از بافر اصلی را که در ادامه توضیح خواهیم داد را قرار می‌دهیم که دو مقدار `read_ptr` و `write_addr`، ورودی‌های ما از مسیر داده به بافر هستند. برای کم و زیاد کردن نشانگرها، از یک `counter` برای زیاد کردن مقادیر آن‌ها استفاده می‌کنیم و با توجه به سیگنال ورودی که از کنترلر به مسیر داده می‌آید، مقادیر آن‌ها را به اندازه `PAR_READ` و `PAR_WRITE` افزایش می‌دهیم.

گام اصلی بعدی در مسیر داده، مشخص کردن دو سیگنال `ready` و `valid` می‌باشد. برای اینکار، ابتدا یک ماژول `determiner` را تعریف می‌کنیم و از آن در دو موقعیت استفاده می‌کنیم. ساختار ماژول `determiner` به صورت زیر است:




هدف کلی استفاده از ماژول **determiner**، مشخص نمودن سیگنال‌های **ready** و **valid** می‌باشد. برای اینکار، در دو مرحله مقایسه انجام می‌دهیم. ابتدا چک می‌کنیم مقدار نشانگر نوشتن از خواندن بیشتر می‌باشد یا خیر و با توجه به آن، و سیگنال ورودی **sig** که برای مشخص نمودن سیگنال **ready/valid** می‌باشد، به مقایسه‌های دیگر می‌پردازیم. مقایسه بعدی که مقایسه اصلی این ماژول نیز می‌باشد، بین یکی از مقادیر نشانگرها یا مقادیر آن‌ها به علاوه عمق بافر، با مقدار نشانگر دیگر به علاوه مقدار **PAR** مرتبط است. در این مرحله چک می‌کنیم آیا به اندازه کافی برای نوشتن یا خواندن در بافر فضا وجود دارد یا خیر. همانطور که در شکل دیده می‌شود، با استفاده از سیگنال ورودی **sig**، مشخص می‌کنیم که مقایسه مربوطه برای به دست آوردن مقدار **ready** است یا مقدار سیگنال **valid**؛ همچنین در صورتی که مقادیر دو نشانگر با یکدیگر برابر باشند، به صورت مستقیم خروجی را به صورت نقیض سیگنال **sig** در نظر می‌گیریم.

 در ادامه به توضیح بافر معمولی می‌پردازیم:



در این ماژول، از یک RAM به عنوان هسته اصلی حافظه استفاده می‌کنیم که در واقع به صورت یک آرایهٔ دوبعدی در وریلاگ پیاده‌سازی می‌شود. از آنجایی که باید امکان خواندن و نوشتن از چند آدرس حافظه فراهم باشد، آدرس‌های حافظه ورودی برای هر کدام را به صورت مقادیر از صفر تا 1 - PAR با مقدار اولیهٔ آدرس در نظر می‌گیریم و بدین صورت خواندن و نوشتن به صورت همزمان میسر می‌شود.

## توضیح کنترلر:

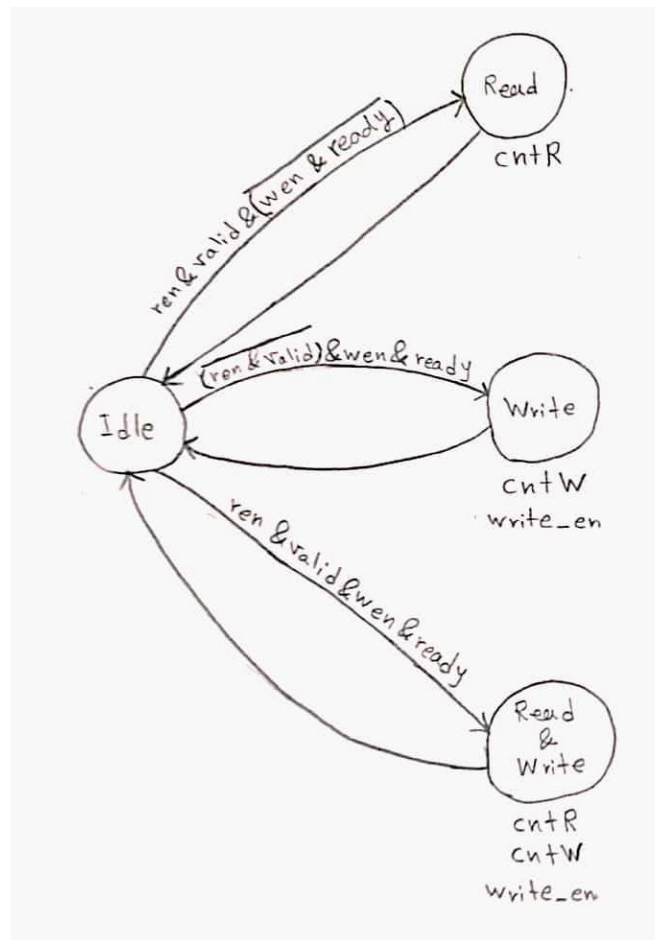

کنترلر مورد نظر تنها با استفاده از چهار استیت پیاده‌سازی شده‌است. استیت READ تنها برای خواندن و استیت READ تنها برای نوشتن و استیت READ & WRITE برای انجام همزمان هر دو عمل با رعایت ترتیب اولویت خواندن و نوشتن می‌باشد و همانطور که مشخص شده‌است، برای عبور از استیت اولیه به هر کدام از استیت‌ها، مقادیر سیگنال‌های ready و valid که نشان‌دهنده وضعیت بافر هستند به همراه مقادیر wen و ren که مقادیر ورودی کاربر می‌باشند، در نظر گرفته شده‌است.

## توضیح کلی پیاده‌سازی:

در این قسمت به طور مختصر، کدهای پیاده‌سازی پروژه را توضیح می‌دهیم. ابتدا آرگومان‌ها و ورودی‌های ماژول مسیر داده را می‌بینیم:

```
module datapath
#(parameter SIZE,
parameter DEPTH,
parameter PAR_WRITE,
parameter PAR_READ)
(input clk, rst, write_en, cntW, cntR, input[(PAR_WRITE * SIZE)-1:0] din, output valid, ready, empty, full, output [(PAR_READ * SIZE)-1:0] dout);
wire [3:0] write_ptr, read_ptr;
wire [(PAR_READ * SIZE)-1:0] out_temp;
```

پارامترهای موردنظر برای مسیر داده به صورت parameter در وریرلاگ تعریف می‌کنیم تا مسیر داده با توجه به پارامترهای موردنظر پیاده‌سازی شود. همچنین علاوه بر سیگنال‌های کلاک و ریست، din به عنوان دیتایی که باید نوشته شود به ماژول داده می‌شود که سائز آن همانطور که دیده می‌شود برابر با حاصلضرب PAR\_WRITE در SIZE می‌باشد که مطابق با خواسته مسئله است. همچنین چهار سیگنال موردنظر صورت پروژه به عنوان خروجی مسیر داده در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن‌ها، سیگنال dout به عنوان داده‌ای که باید از آن خوانده شود، به عنوان ورودی آخر به همراه سائز مربوطه در نظر گرفته شده‌است.

در ادامه کنترلر پیاده‌سازی شده را مشاهده می‌کنیم:

```
module controller(input clk, rst, ren, valid, wen, ready, output reg cntR, cntW, write_en);
```

همانطور که دیده می‌شود، ورودی مازول علاوه بر کلاک و ریست، سیگنال‌های مربوطه کنترلر که در قبل توضیح داده شد، به مازول داده می‌شود. خروجی کنترلر هم شامل سیگنال کنترلی counterهای استفاده شده در مسیر داده موردنظر می‌باشد. همچنین سیگنال write\_en به عنوان خروجی کنترلر به بافر داده می‌شود که به عنوان سیگنال کنترلی برای نوشتن در بافر استفاده خواهد شد. مورد بعدی در پیاده‌سازی کنترلر این است که با توجه به خواسته پروژه که باید نوشتن و خواندن در یک کلاک انجام شود، و ما این مورد را در دو استیت پیاده‌سازی کرده بودیم، به جای عوض کردن استیت‌ها در هر کلاک، به ازای هر نیم کلاک، یعنی posedge و negedge استیت‌ها را عوض می‌کنیم تا در انتها، به ازای هر یک کلاک، عملیات موردنظر انجام شود. پیاده‌سازی این مورد به صورت زیر است:

```
always @(posedge clk, negedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        ps <= 3'b0;
        ns <= 3'b0;
    end
    else
        ps <= ns;
end
```

در ادامه فرم کلی ورودی و خروجی بافر کلی را خواهیم دید:

```
module buffer_circ
#(parameter SIZE,
parameter DEPTH,
parameter PAR_WRITE,
parameter PAR_READ)
(input clk, rst, wen, ren, input [(PAR_WRITE * SIZE)-1:0] din, output valid, ready, full, empty, output [(PAR_READ * SIZE)-1:0] dout);
wire write_en, cntW, cntR;

datapath #(
.SIZE(SIZE),
.DEPTH(DEPTH),
.PAR_WRITE(PAR_WRITE),
.PAR_READ(PAR_READ))
dp(clk, rst, write_en, cntW, cntR, din, valid, ready, empty, full, dout);
controller cl(clk, rst, ren, valid, wen, ready, cntR, cntW, write_en);
endmodule
```

همانطور که دیده می‌شود، سیگنال‌های موردنظر که قبلاً توضیح داده شده است، به عنوان ورودی و خروجی بافر حلقوی در نظر گرفته شده‌اند؛ همچنین پارامترهای موردنظر صورت پروژه، به صورت مقدار **parameter** در وریدلاگ تعریف شده‌اند. در پیاده‌سازی ماژول کلی، از کنترلر و مسیر داده نمونه گرفته شده است و پارامترهای مربوطه به همراه مقادیر آرگومان‌ها به هر کدام داده شده‌اند.

## پایان